

# Logičke izjave i logičke funkcije

Građa računala, prijenos podataka u računalu

# Što su logičke izjave?

- Logička izjava je tvrdnja koja može biti **istinita (*True*) ili lažna (*False*)**.
- Ako je u logičkoj izjavi tvrdnja istinita, možemo je označiti **jedinicom – 1 (*True*)**, a ako je lažna **nulom – 0 (*False*)**.
- Umjesto punog naziva ***True*** možemo skraćeno pisati **T**, a umjesto ***False*** **F**.

# Primjeri logičkih izjava

Izjava	Objašnjenje	Opis
Retkovci se nalaze u Hrvatskoj.	Ova tvrdnja je istinita.	1 Istina (True)
$9 < 5$	Ova tvrdnja je lažna.	0 Laž (False)

# Subjektivne izjave

- Tvrđnje koje ne možemo provjeriti i zbog toga se ne mogu smatrati logičkom tvrdnjom.

Najsretniji sam čovjek na svijetu.

# Možemo li logičke izjave povezati?

Znak	Značenje
<	"je manje od", "prethodi", "dolazi ispred"
>	"je veće od", "slijedi", "dolazi iza"
=	"je jednako", "je istodobno"
$\leq$	"je manje ili jednako", "dolazi prije ili istodobno"
$\geq$	"je veće ili jednako", "dolazi iza ili istodobno"
$\neq$	"je različito", "nije jednako"

# Logička varijabla

- Zamjena za logičku izjavu, označavamo je nekim simbolom.

„Retkovci se nalaze u Hrvatskoj.” = A , A = 1

„Srijeda prethodi utorku.” = B,



## Vježba 1.

Razmislite kako možemo nječima protumačiti istinitost logičkih izjava:

C= $5 < 10$ "

D=„subota > nedjelja“

E=„dan = noć“.


# Logičke funkcije

- Na logičkim varijablama mogu se izvoditi **razne operacije**. Na taj način nastaju **logičke funkcije**.
- Logičke izjave međusobno se kombiniraju u **logičke izraze**.

# Funkcija IDENTITETA

Ako je prva izjava istinita i druga će biti istinita i obrnuto.

Ako pospremim sobu, ići ću na igralište.

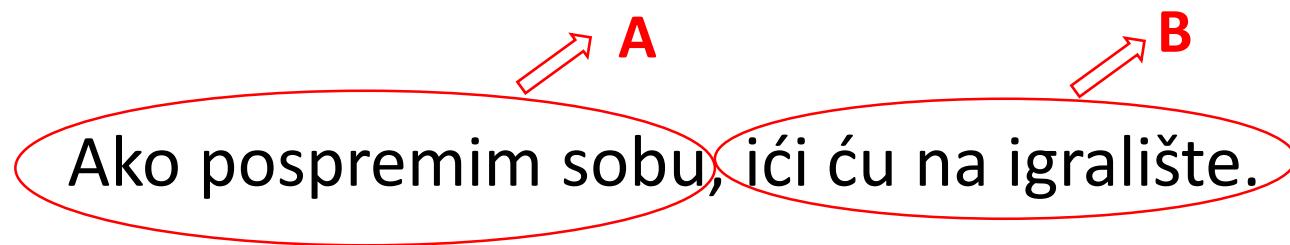

A  
B

Ako pospremim sobu	ići ću na igralište
1 (Istina)	1 (Istina)
0 (nije istina)	0 (nije istina)


**Tablica istinitosti**

A	B
1	1
0	0

# Funkcija NEGACIJA

Ako je prva izjava istinita i druga će biti lažna i obrnuto.

Ako imaš temperaturu, nećeš ići u školu.

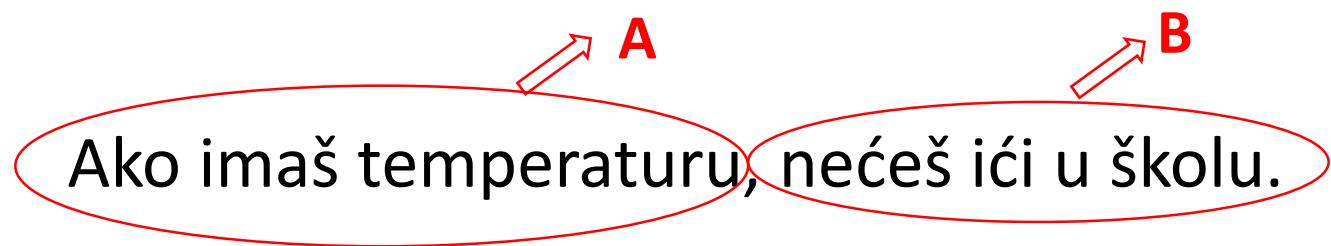

A  
B

Imam temperaturu	Idem u školu
1 (istina)	0(nije istina)
0 (nije istina)	1 (istina)

**Tablica istinitosti**

A	B
1	0
0	1

# Funkcija KONJUNKCIJA (I, AND)

Funckija **I** istinita je samo ako su obje izjave istinite.

Povezujemo više od dvije logičke izjave.

Ako napišeš zadaću **i** pospremiš sobu, ići ćeš na igralište.

Ako napišem zadaću	Pospremim sobu	Idem na igralište
0 (nije istina)	0 (nije istina)	0 (nije istina)
0 (nije istina)	1 (istina)	0 (nije istina)
1 (istina)	0(nije istina)	0 (nije istina)
1 (istina)	1 (istina)	1 (istina)

Tablica istinitosti

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

# Funkcija DISJUNKCIJE (ILI, OR)

Funckija **ILI** istinita je ako je barem jedna izjava istinita.

Povezujemo više od dvije logičke izjave.

Ako napišeš zadaću ili pospremiš sobu, ići ćeš na igralište.

Ako napišem zadaću	Pospremim sobu	Idem na igralište
0 (nije istina)	0 (nije istina)	0 (nije istina)
0 (nije istina)	1 (istina)	1 (istina)
1 (istina)	0(nije istina)	1 (istina)
1 (istina)	1 (istina)	1 (istina)

Tablica istinitosti

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	$f(A) = A$	NE A	A ∩ B	A ∪ B
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

# Elektronički logički sklopovi i registri

# Kako računalo obrađuje podatke?

- Procesor = mozak računala
- Procesor uz pomoć ostalih dijelova prepoznaje kada kroz pojedini sklop računala prolazi struja, a kada ne.
- Ako kroz sklop prolazi struja (ima napona) to stanje označavamo istinitim (1), a ako ne prolazi struja (nema napona) označavamo lažnim (0).
- Procesor – više od milijun elektroničkih logičkih sklopova koji izvršavaju matematičke i logičke operacije.

## Aritmetičko – logička jedinica

- Dio procesora koji izvodi matematičke i logičke operacije.

## Upravljačka jedinica

- Omogućuje, upravlja i nadzire sve procese i upravlja radom svih dijelova računala

# Registri


- Mali, ali brzi spremnici u koje procesor pohranjuje podatke koje obrađuje i rezultate obrade.
- Širina registra je 32 ili 64 bita
- Logička varijabla pohranjuje se kao 1 bit registra

# Kako računalo primjenjuje logičke izjave?

- Za svaku logičku operaciju namijenjen je jedan **elektronički logički sklop**
- Svaki sklop ima **ulazni i izlazni dio**
- Ulazni dio prima električne signale ( 1 ili 0)
- Izlazni dio daje signal (1 ili 0) koji je rezultat djelovanja neke logičke operacije nad ulaznim signalima
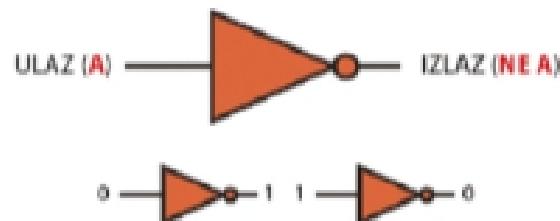
# Logički sklop NE (NOT)

- Ovaj sklop ima samo 1 ulaz i 1 izlaz. Ako je na ulazu stanje 1, onda će na izlazu biti stanje 0 ili obratno.




ULAZ	IZLAZ
1	0
0	1

# Logički sklop I (AND)

Ovaj sklop ima 2 ulaza i 1 izlaz:

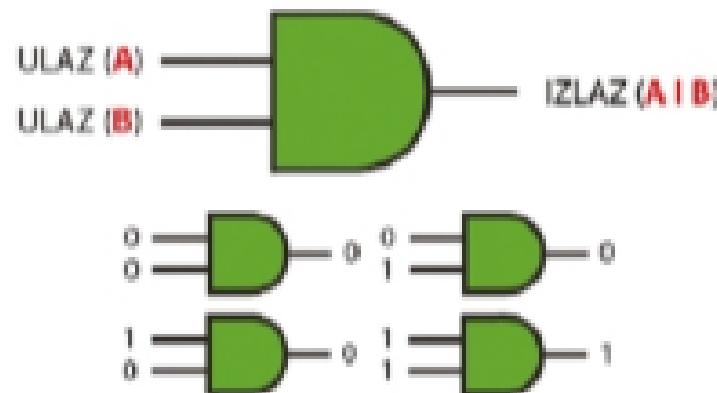1. Na izlazu daje stanje 1 samo ako su oba ulaza 1.
2. Prikazuje funkciju I (AND)




ULAZ A	ULAZ B	IZLAZ
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

# Logički sklop ILI (OR)

Ovaj sklop ima 2 ulaza i 1 izlaz:

1.Na izlazu daje stanje 1 ako bilo koji ulaz ima stanje 1

2.Prikazuje funkciju ILI (OR)

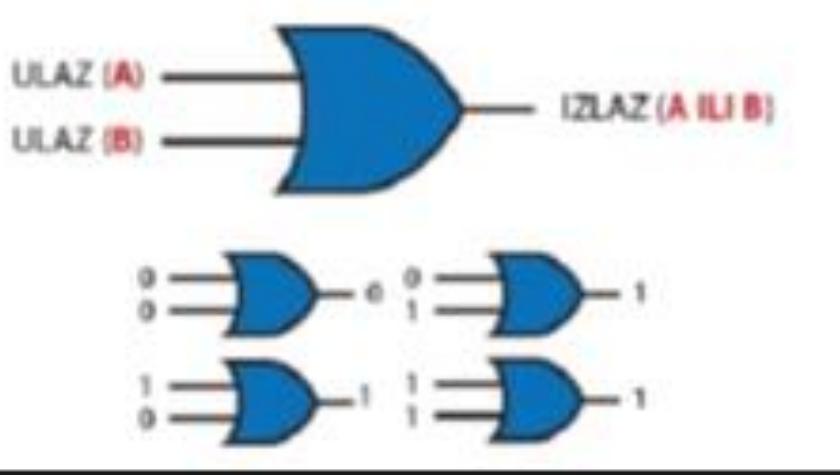

ULAZ A	ULAZ B	IZLAZ
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

# Kombinirani elektronički sklopovi

